

# Laboratório de Sistemas Digitais

## Aula Teórica-Prática 5

Ano Letivo 2015/16

Modelação em VHDL de registos e módulos  
combinatórios de deslocamento

Resumo dos estilos de codificação  
adequados à síntese

# Conteúdo

- Modelação em VHDL
  - Registos de deslocamento
  - Módulos combinatórios de deslocamento (*shifters*)
- Sistematização da estrutura típica de processos relativos a circuitos combinatórios e sequenciais
  - Templates e estilos de codificação recomendados
    - Processos com condições síncronas e assíncronas
  - Regras fundamentais e boas práticas

# Operações de Deslocamento

Deslocamento	Operando	Resultado (deslocam. de 1 bit)	Resultado (deslocam. de 2 bits)
À esquerda <u>lógico</u> (introduz 0's)	0 <b>100</b>	<b>100</b> <u>0</u>	<b>00</b> <u>00</u>
	0 <b>101</b>	<b>101</b> <u>0</u>	<b>01</b> <u>00</u>
À direita <u>lógico</u> (introduz 0's)	<b>0011</b>	<u>000</u> <b>1</b>	<u>0000</u>
	<b>1011</b>	<u>010</u> <b>1</b>	<u>0010</u>
À direita <u>aritmético</u> (preserva o sinal)	<b>0011</b>	<u>000</u> <b>1</b>	<u>0000</u>
	<b>1011</b>	<u>110</u> <b>1</b>	<u>1110</u>

## Aplicações típicas:

Conversão de dados paralelo  $\leftrightarrow$  série em sistemas computacionais de/para as interfaces Ethernet, SATA, PCIe, etc.

Algoritmos de deteção e correção de erros em sistemas de comunicação, etc.

## Abordagens / implementações típicas:


- Iterativa (registo de deslocamento – c/clock)
- Paralela (combinatória - *barrel shifter*)

Deslocar  $i$  bits à esq.  $\Leftrightarrow \times 2^i$   
Deslocar  $i$  bits à direita  $\Leftrightarrow \div 2^i$

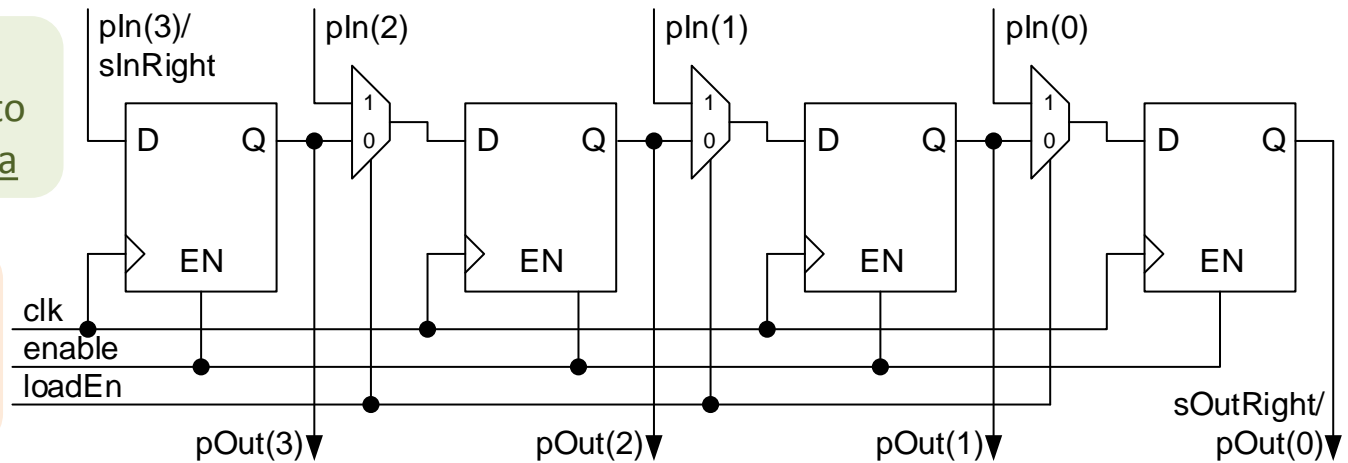
# Interface e Estrutura de um Registro de Deslocamento

Registro de Deslocamento para a Direita

Qual a função de cada sinal de controlo e sincronização?




Registro de Deslocamento para a Esquerda

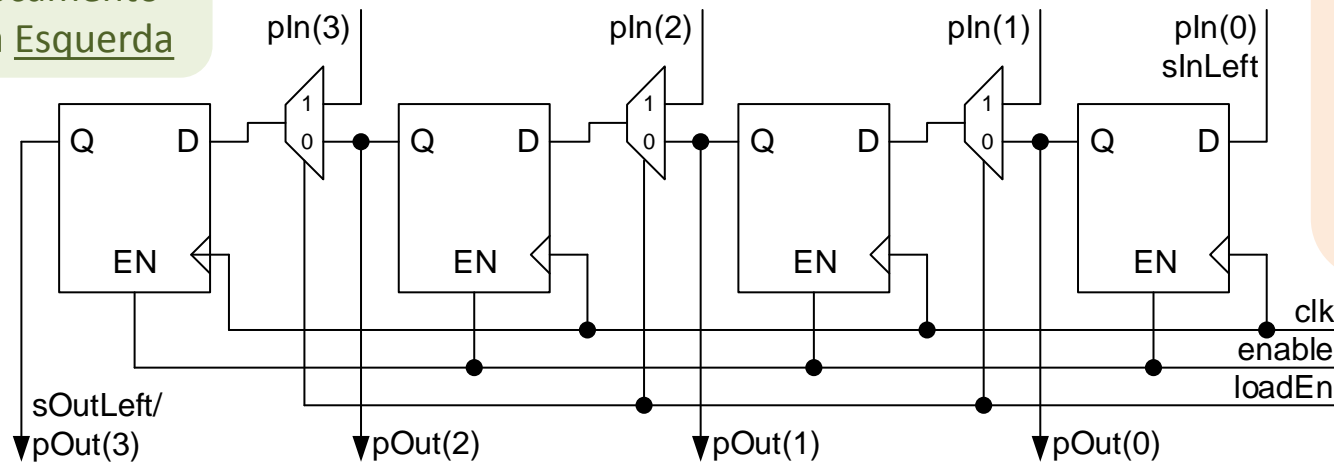

Na maior parte dos casos são necessárias apenas algumas destas entradas/saídas série/paralelas


 
# Interface e Estrutura de um Registro de Deslocamento Bidirecional



enable	loadEn	dirLeft	Operação
0	-	-	Nenhuma (registro inalterado)
1	1	-	Carregamento paralelo
1	0	1	Deslocamento p/ a esquerda
1	0	0	Deslocamento p/ a direita

Determine a função lógica de cada sinal de seleção dos multiplexadores em função das entradas “loadEn” e “dirLeft”

# Exemplo de Registo de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;


entity ShiftReg is
    port(clk      : in  std_logic;
         loadEn   : in  std_logic;
         dataIn   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
         dirLeft  : in  std_logic;
         dataOut  : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ShiftReg;

architecture RTL of ShiftReg is
    signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process(clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (loadEn = '1') then
                s_shiftReg <= dataIn;
            elsif (dirLeft = '1') then
                s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & '0';
            else
                s_shiftReg <= '0' & s_shiftReg(7 downto 1);
            end if;
        end if;
    end process;

    dataOut <= s_shiftReg;

end RTL;
```

 Exemplo com carregamento paralelo de uma “palavra” e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*




loadEn	dirLeft	Operação
1	-	Carregamento paralelo
0	1	Deslocamento p/ a esquerda
0	0	Deslocamento p/ a direita

Como realizar um deslocamento aritmético para a direita?  
(ex. 1010 >> 1 = 1101)  
Como realizar rotações?

 
# Simulação do Registo de Deslocamento

- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a direita (loadEn = '1' -> loadEn = '0'; dirLeft = '0')


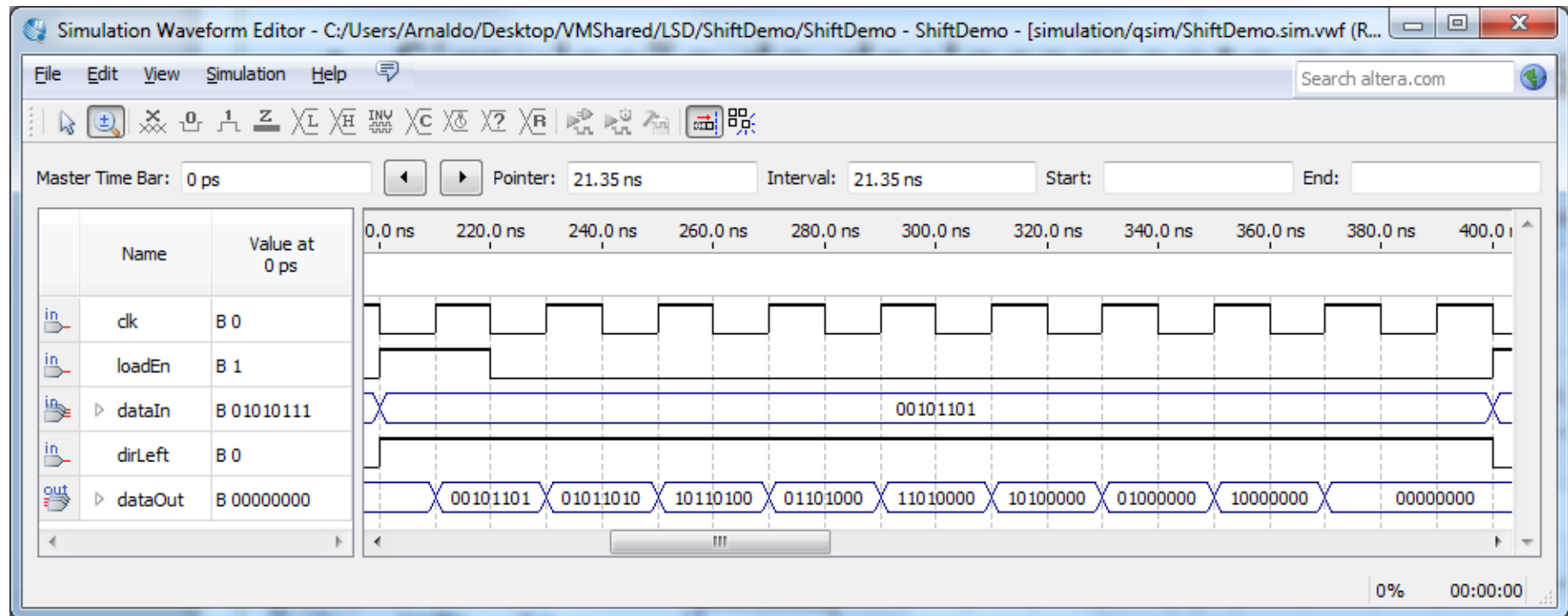
# Simulação do Registo de Deslocamento

- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a esquerda (loadEn = '1' -> loadEn = '0'; dirLeft = '1')





# Mais um Exemplo de um Registo de Deslocamento

```


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity IterShifter is
    port (clk          : in  std_logic;
          loadEn       : in  std_logic;
          sInLeft      : in  std_logic;
          sInRight     : in  std_logic;
          dataIn       : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          dirLeft      : in  std_logic;
          dataOut      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end IterShifter;

architecture RTL of IterShifter is
    signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if (loadEn = '1') then
                s_shiftReg <= dataIn;
            elsif (dirLeft = '1') then
                s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & sInLeft;
            else
                s_shiftReg <= sInRight & s_shiftReg(7 downto 1);
            end if;
        end if;
    end process;

    dataOut <= s_shiftReg;
end RTL;

```

 


loadEn	dirLeft	Operação
1	-	Carregamento paralelo
0	1	Deslocamento p/ a esquerda
0	0	Deslocamento para a direita

Exemplo com entradas série e também de carregamento paralelo de uma “palavra” e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*

# Interface e Estrutura de um *Barrel Shifter* (Combinatório)

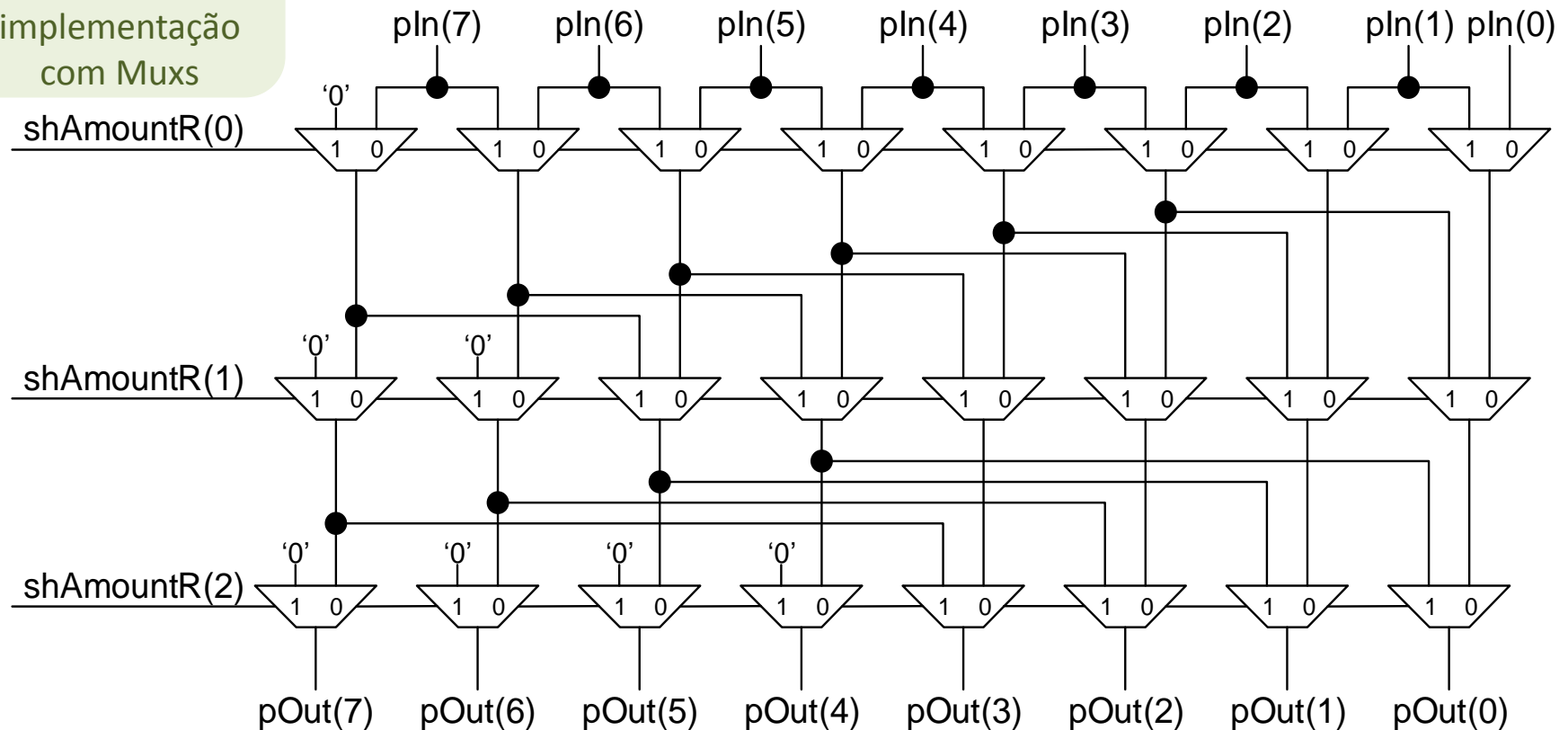
Exemplo de deslocamento lógico à direita e implementação com Muxs



Deslocamento realizado de forma combinatória (sem *clock*)  
Entrada  $shAmountR(i) = '1'$  provoca um deslocamento de  $2^i$

Realiza o deslocamento de “qualquer” número de bits sem necessitar de um sinal de relógio (de forma combinatória)
 
# Exemplo de Operação de um *Barrel Shifter* (Combinatório)



TPC:

Como adaptar o circuito para realizar deslocamentos aritméticos?

Como estender o circuito para suportar também deslocamentos à esquerda?


# Exemplo em VHDL de um Módulo Combinatório de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity CombShifter is
  port(dataIn      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        dirLeft    : in  std_logic;
        shAmount   : in  std_logic_vector(2 downto 0);
        dataOut    : out std_logic_vector(7 downto 0));
end CombShifter;
```

```
architecture RTL of CombShifter is
  signal s_shAmount : integer;
begin
  s_shAmount <= to_integer(unsigned(shAmount));

   process(dataIn, dirLeft, s_shAmount)
  begin
    if (dirLeft = '1') then
      dataOut <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(dataIn), s_shAmount));
    else
      dataOut <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(dataIn), s_shAmount));
    end if;
  end process;
end RTL;
```



## Deslocamento Lógico


shift\_left(unsigned, integer)  
shift\_right(unsigned, integer)

## Deslocamento Aritmético

shift\_right(signed, integer)


A síntese deste módulo resulta num *Barrel Shifter*
 
# Simulação do Módulo Combinatório de Deslocamento


 
# Sistematização da Estrutura Típica dos Processos

Processo relativo a um componente combinatório: codificador de prioridade 4→2



decodIn				encodOut		validOut
3	2	1	0	1	0	
1	-	-	-	1	1	1
0	1	-	-	1	0	1
0	0	1	-	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	-	-	0

```

process (decodIn)
begin
    if (decodIn(3) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "11";
    elsif (decodIn(2) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "10";
    elsif (decodIn(1) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "01";
    elsif (decodIn(0) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "00";
    else
        validOut <= '0';
        encodOut <= "--";
    end if;
end process;
    
```




# Estrutura Típica de Processos Combinatórios

Estrutura geral:

```
process(<lista de sensibilidade  
      com todas as entradas do  
      processo>)  
begin  
  <atribuições a sinais/portos -  
  saídas devem especificadas para  
  todas as combinações dos vetores  
  de entrada - mesmo que sejam  
  don't care (para evitar latches)>  
end process;
```

 Exemplo (Codificador de prioridade 4→2):

```
process (decodIn)  
begin  
  if (decodIn(3) = '1') then  
    validOut <= '1';  
    encodOut <= "11";  
  elsif (decodIn(2) = '1') then  
    validOut <= '1';  
    encodOut <= "10";  
  elsif (decodIn(1) = '1') then  
    validOut <= '1';  
    encodOut <= "01";  
  elsif (decodIn(0) = '1') then  
    validOut <= '1';  
    encodOut <= "00";  
  else  
    validOut <= '0';  
    encodOut <= "--";  
  end if;  
end process;
```




# Estrutura Típica de Processos Sequenciais

## Estrutura Geral:

```
process(<lista de sensibilidade  
      com sinais de clock e  
      set/reset assíncronos>  
begin  
  <teste de sinais assíncronos>  
  <atribuições assíncronas>  
  <teste do flanco ativo do clock>  
  <teste de sinais síncronos >  
  <atribuições síncronas>  
end process;
```

 Exemplo (contador binário up/down com enable e reset assíncrono):

```
process(reset, clk)  
begin  
  if (reset = '1') then  
    s_cnt <= (others => '0');  
  elsif (rising_edge(clk)) then  
    if (enable = '1') then  
      if (up = '1') then  
        s_cnt <= s_cnt + 1;  
      else  
        s_cnt <= s_cnt - 1;  
      end if;  
    end if;  
  end if;  
end process;
```





# Saídas não Completamente Especificadas (Inferência de Latches)

- Quando o valor de um sinal/porto não é especificado para um ou mais conjuntos de entradas
  - A ferramenta de síntese infere que esse sinal/porto deve corresponder à saída de um elemento de memória (porquê?)
    - Flip-flop
    - Latch
- Latches* são pouco usados, MAS são frequentemente inferidos devido a “descrições combinatórias incompletas NÃO pretendidas”

Se a linha `encodOut<="--"` for removida, o sinal `encodOut` não está especificado para `decodIn="0000"`, levando a ferramenta de síntese a inferir uma *latch* para este sinal!!!

Exemplo: Codificador de prioridade 4→2

```
process (decodIn)
begin
    if (decodIn(3) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "11";
    elsif (decodIn(2) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "10";
    elsif (decodIn(1) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "01";
    elsif (decodIn(0) = '1') then
        validOut <= '1';
        encodOut <= "00";
    else
        validOut <= '0';
        encodOut <= "--";
    end if;
end process;
```



# Múltiplas Atribuições a Sinais/Portos no Caminho de Execução de um Processo

- Boa prática
  - Realizar apenas uma atribuição a um sinal/porto ao longo do caminho de execução de um processo
- No entanto, se forem realizadas múltiplas atribuições, segundo a semântica de VHDL, prevalece a última
  - Utilizar esta facilidade para tornar o código mais compacto e se não afetar a legibilidade

Exemplo com o codificador de prioridade 4→2:

```
process (decodIn)
begin
    validOut <= '1';

    if (decodIn(3) = '1') then
        encodOut <= "11";
    elsif (decodIn(2) = '1') then
        encodOut <= "10";
    elsif (decodIn(1) = '1') then
        encodOut <= "01";
    elsif (decodIn(0) = '1') then
        encodOut <= "00";
    else
        validOut <= '0';
        encodOut <= "--";
    end if;
end process;
```

# Sobre as Atribuições a Sinais/Portos

- Um sinal pode corresponder à saída de um componente combinatório ou sequencial (depende da forma como for feita a atribuição)

```
process(enable, dataIn)
begin
    if (enable = '1') then
        dataOut <= dataIn;
    end if;
end process;
```

Sequencial (latch)

```
process(sel, dataIn0, dataIn1)
begin
    if (sel = '0') then
        dataOut <= dataIn0;
    else
        dataOut <= dataIn1;
    end if;
end process;
```

Combinatório (mux)

```
process(clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        dataOut <= dataIn;
    end if;
end process;
```

Sequencial (flip-flop)



# Erro “Multiple Drivers” / “Multisource”

- Em geral, apenas 1 processo/módulo pode controlar (*to drive*) um sinal/porto de saída
  - Não fazer atribuições a um dado sinal/porto em mais do que processo/atribuição concorrente **e/ou**
  - Não ligar um sinal/porto a mais do que um porto de saída
  - Exceção: sinais com múltiplos *drivers* com capacidade *tri-state* (alta impedância) – a abordar mais tarde...

Exemplo de um erro de “multiple / conflict drivers / multisource”:

```
p1 : process (...)  
begin  
    ...  
    dataOut <= ...;  
    ...  
end process;
```

```
p2 : process (...)  
begin  
    ...  
    dataOut <= ...;  
    ...  
end process;
```

```
dataOut <= ...;  
...  
    port map (... => dataOut);
```

# Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 6 de LSDig, deverá ser capaz de:
  - Modelar em VHDL módulos de deslocamento
    - Sequenciais
    - Combinatórios
  - Usar (ainda melhor) um subconjunto das construções de VHDL juntamente com estilos de codificação adequados para simulação e implementação

(o trabalho prático 5 é sobre parametrização de componentes em VHDL – abordada na aulas TP 3 e 4)